

$$V_{OUT} = 10 \frac{8}{10} 20V \quad V_{IN} = 36 \div 40V \quad R_{SARCINA} = 800\Omega$$

$$R_1 = \frac{V_{in} - V_{LED}}{I_{LED}} = \frac{40 - 2}{10} = 3,8 K\Omega \rightarrow \text{algebra } R_1 = 3,9 K\Omega \text{ ! Refa\c{c}nt}$$

$$R_{13} = \frac{V_{OUT} - V_{LED}}{I_{LED}} = \frac{20 - 2}{10} = 1,8 K\Omega \rightarrow \text{algebra } R_{13} = 1,8 K\Omega \text{ ! Refa\c{c}nt}$$

$$I_{D1} = \frac{V_{IN} - V_{Z1}}{R_3} = \frac{40 - 2,7}{3,3} = 11,3 \text{ mA}$$

pt BC856B/BC846  $\Rightarrow V_{BE} = 0,7V$

$$I_{C1} = \frac{V_{Z1} - V_{BE}}{R_2} = \frac{2,7 - 0,7}{330} = 6 \text{ mA}$$

$$I_{Z2} = I_{C1} = 6 \text{ mA} \quad V_{CE1} = V_{IN} - V_{Z1} + V_{BE} - V_{Z2} = 40 - 2,7 + 0,7 - 6,2 = 31,8V$$

$$V_{B3} = V_{B4} = V_{Z2} = 6,2V$$

$$V_{BE} = V_{E3} = V_{B3} \Rightarrow V_{E3} = V_{BE} + V_{B3} = 0,7 + 6,2 = 6,9V$$

$$\hookrightarrow V_{E3} = V_{E4} = 6,9V$$

$$I_{C2} = \frac{V_{Z1} - V_{BE}}{R_4} = \frac{2,7 - 0,7}{2,7} = 0,74 \text{ mA}$$

$$V_{CE2} = V_{IN} - V_{Z1} + V_{BE} - V_{E3} = 40 - 2,7 + 0,7 - 6,9 = 31,1V$$

$$V_{CE3} = V_{CE4} = V_{E3} - V_{BE} = 6,9 - 0,7 = 6,2V$$

$$I_{C3} = I_{C4} = \frac{I_{C2}}{2} = \frac{0,74}{2} = 0,37 \text{ mA}$$

$$V_{C5} = V_{OUT} + 2V_{BE} = 20 + 2 \cdot 0,7 = 21,4V$$

$$V_{E5} = 0 \Rightarrow V_{CE5} = V_{C5} = 21,4V$$

$$I_{R7} = I_{C5} = \frac{V_{IN} - V_{C5}}{R_7} = \frac{40 - 21,4}{4,2} = 9 \text{ mA}$$

$$V_{CE7} = V_{IN} - V_{OUT} = 40 - 20 = 20V$$

$$I_{C7} = \frac{V_{OUT}}{R_{SARCINA}} = \frac{20}{800} = 25 \text{ mA}$$

$$V_{CE6} = V_{CE7} - V_{BE} = 19,3V, \beta = 100$$

$$I_{C6} = \frac{I_{C7}}{\beta} = \frac{25}{100} = 0,25 \text{ mA}$$

Im regim normal,  $Q_2$  si  $Q_3$  sunt blocati  $\Rightarrow I_{C2} = I_{C3} = 0$